



МОСКОВСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
КАФЕДРА
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ»



Трофимов Алексей Валентинович
Трофимов Владимир Алексеевич
Азаров Алексей Николаевич

**Комплексный подход при
автоматизированном проектировании
вторичных цепей цифровых
подстанций**

(САПР цепей вторичной коммутации)


Реализация вторичных цепей электроустановок в виде автоматизированных систем управления на базе интеллектуальных электронных устройств (ИЭУ) существенно изменяет подходы к их проектированию.

Проекты разделились:


- на проекты нижнего (полевого) уровня, реализуемые проектными и монтажными организациями;
- верхнего (контроллерного) уровня, реализуемые поставщиками ПТК или инжиниринговыми организациями.

Принципиальные схемы, в основном, представляют собой схемы подключения сигналов ПТК, а не дают полного представления о принципах работы изделия.

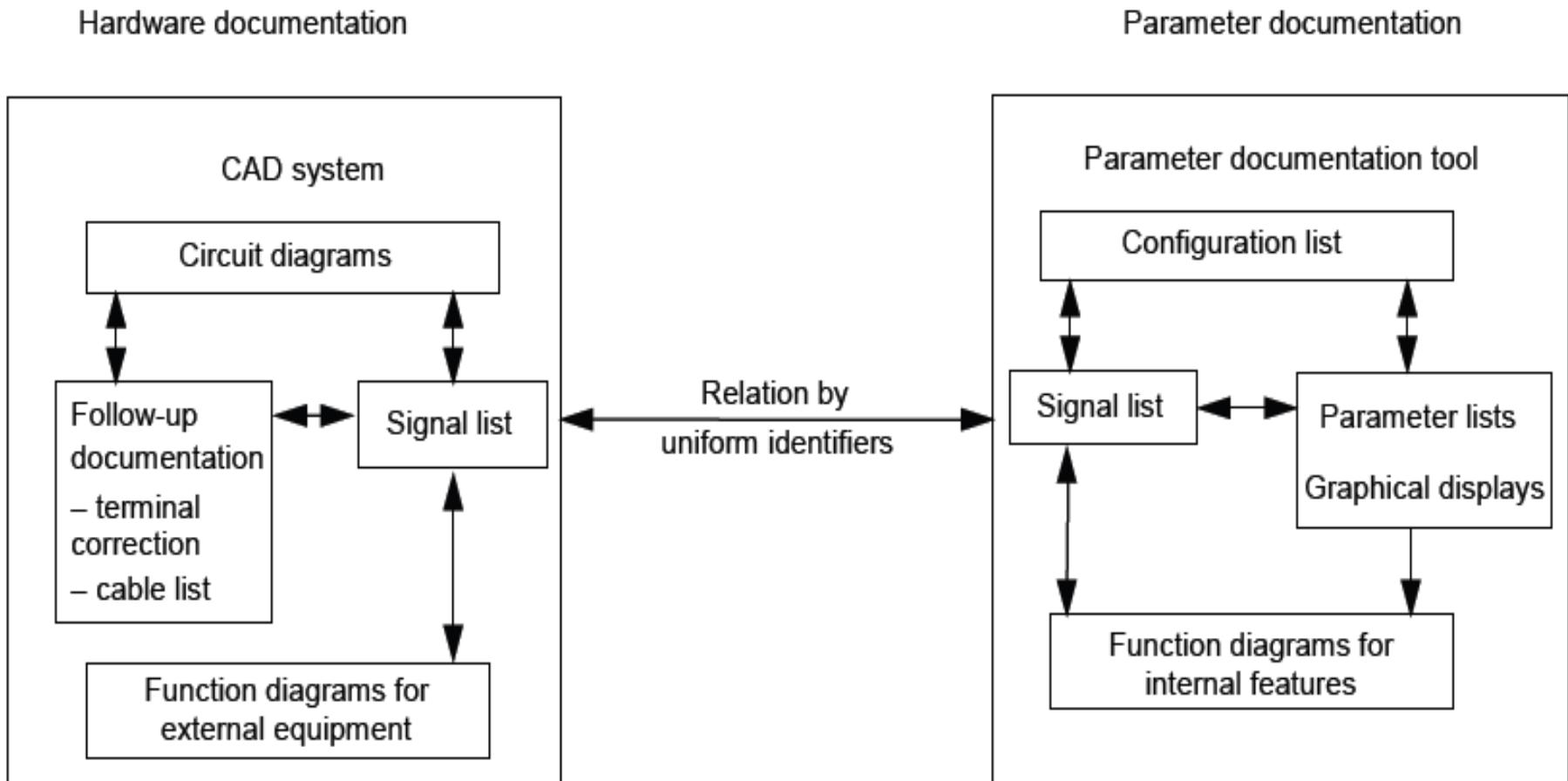IEC 61850. Communication networks and systems in substations. Part 4: System and project management



Структура проектной документации

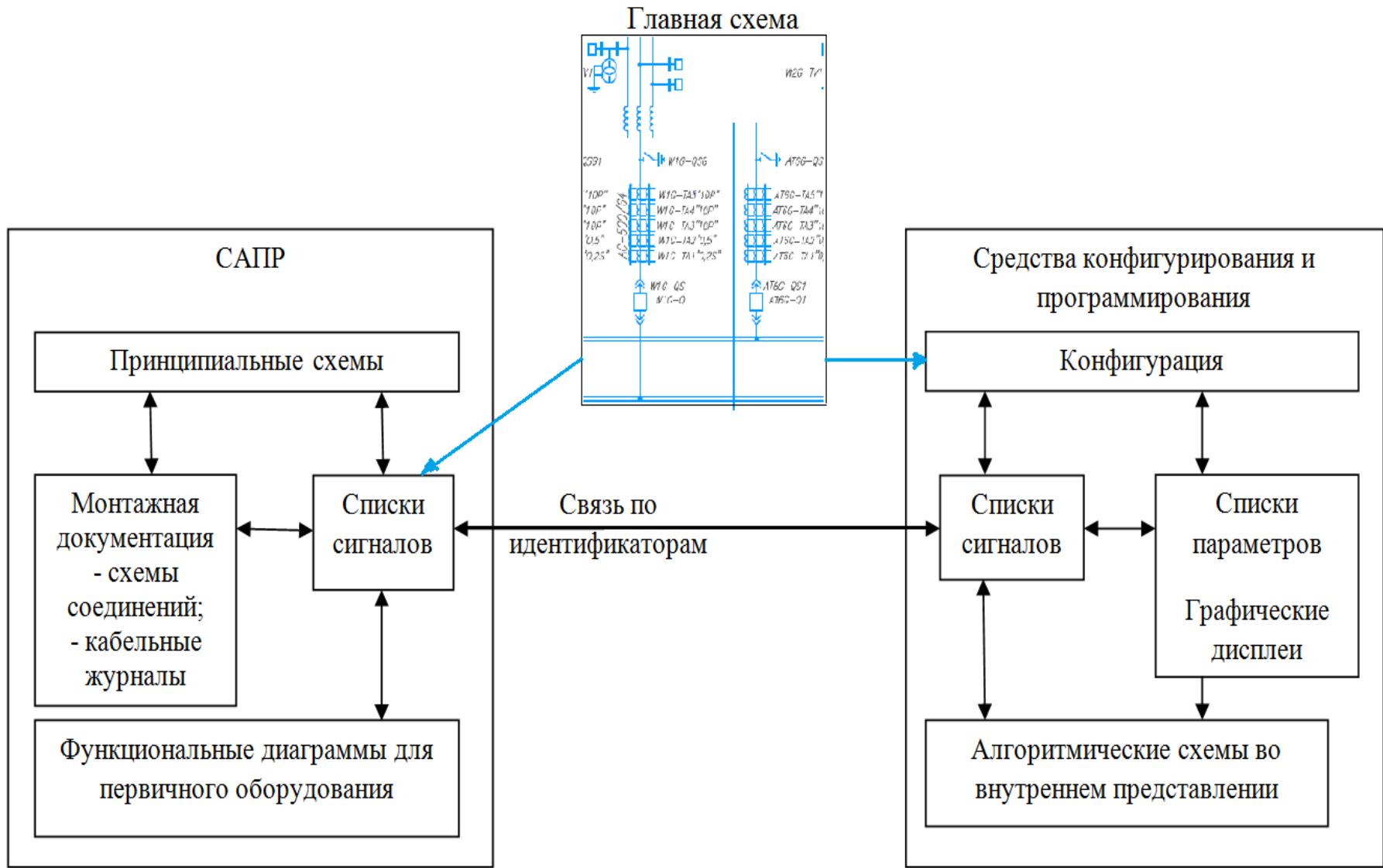

Традиционная автоматизация формирования монтажной документации по принципиальным схемам вторичных цепей.

Средства работы с главной схемой электроустановки с возможностью формирования описания системы по МЭК 61850 (*.SSD файл).


Средства формирования списков сигналов ПТК.

Средства конфигурирования модулей ввода – вывода ИЭУ.

Привязка сигналов к принципиальным схемам с возможностью получения таблиц подключения сигналов.

Разработка алгоритмических схем.

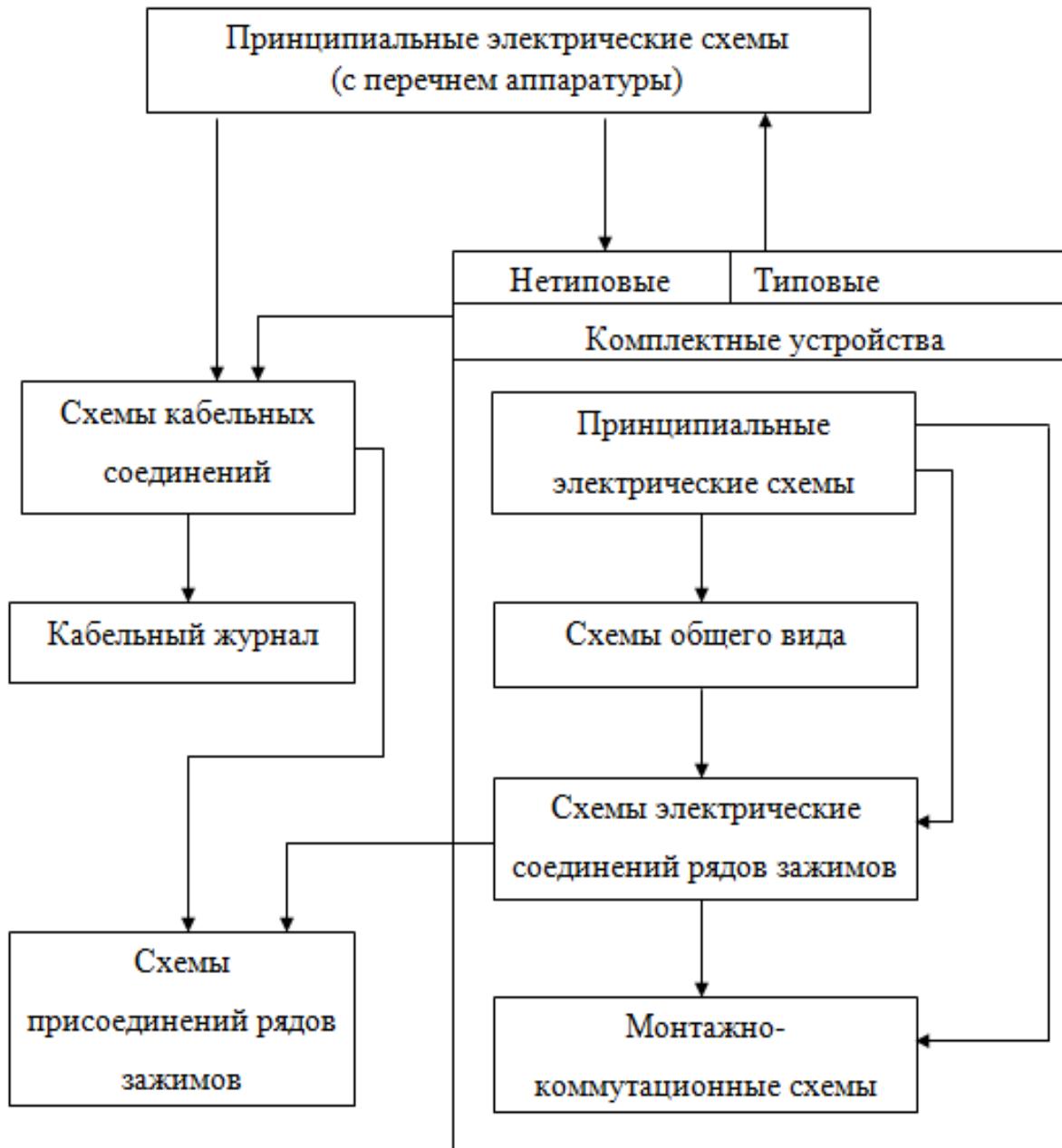Состав и этапы разработки рабочей документации



Принципиальная схема

Содержит информацию о номерах контактов, позиционных обозначениях аппаратов, принадлежности аппаратов к НКУ и монтажной единице, марки цепей, к которым подключены контакты.


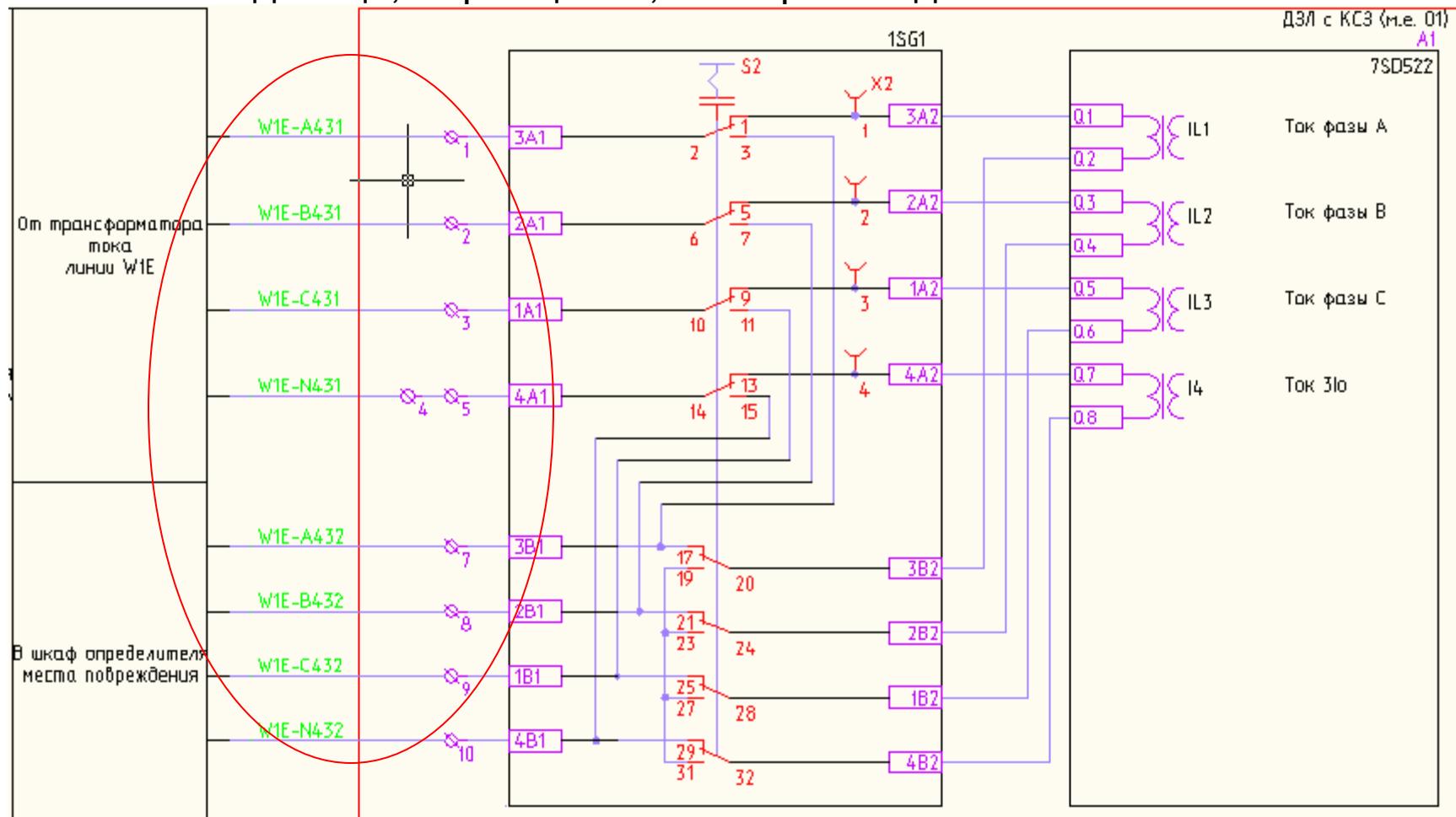


Схема подключения рядов зажимов

Может формироваться
автоматически

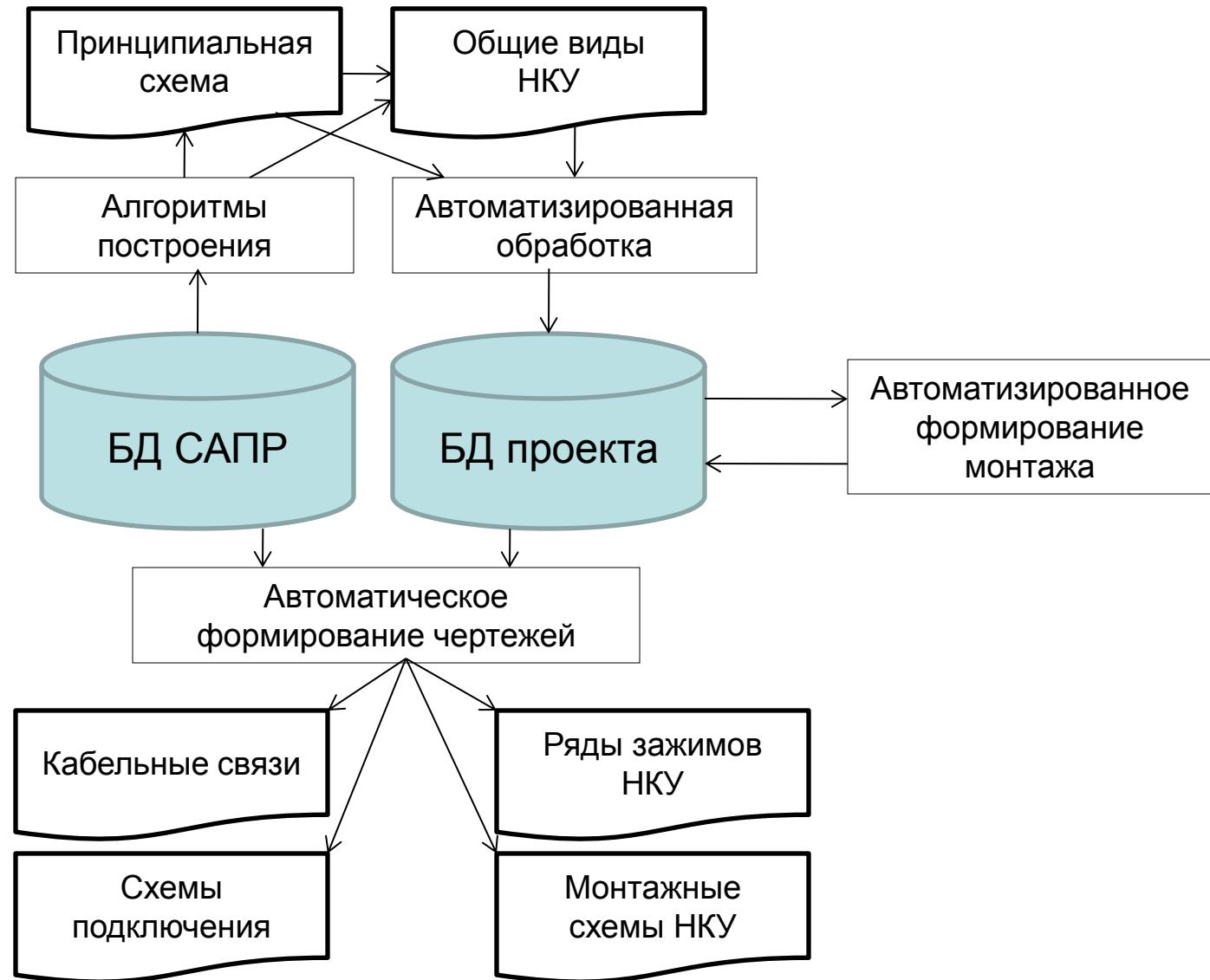

Методика автоматизированного проектирования РД




Принципиальная схема с “подключенными” сигналами

См. комплект 1652-ED
лист 3

См. комплект 1652-ED
лист 30

См. комплект 1652-ED
лист 32

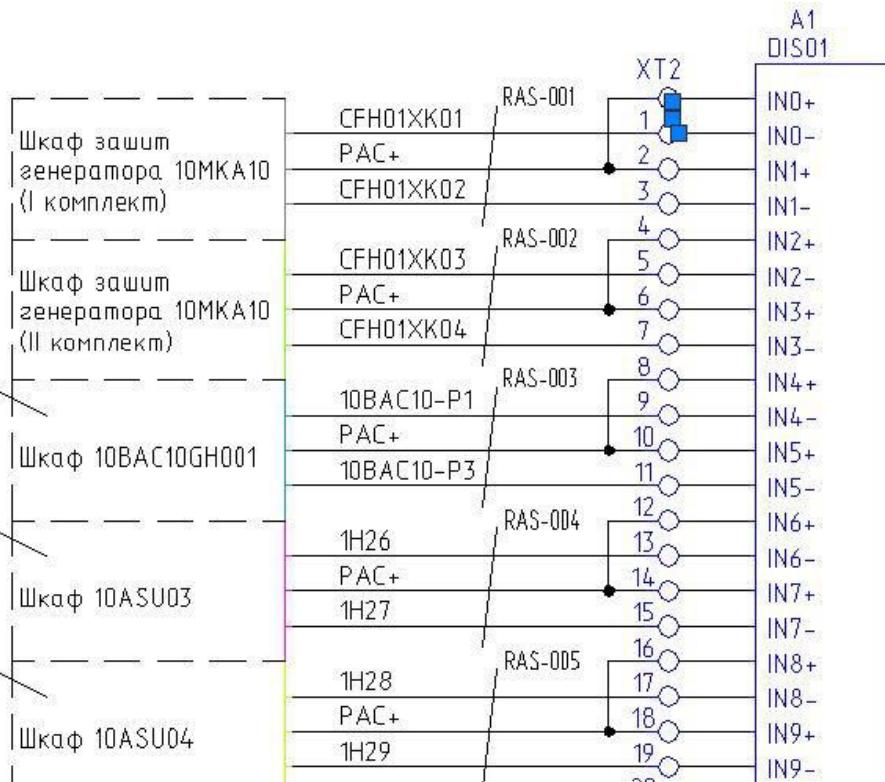

- | | |
|---|--|
| Сигнал из шкафа защиты генератора 10MKA10 (I комплект). Срабатывание защиты генератора | |
| Сигнал из шкафа защиты генератора 10MKA10 (I комплект). Неисправность в шкафу защиты | |
| Сигнал из шкафа защиты генератора 10MKA10 (II комплект). Срабатывание защиты трансформатора | |
| Сигнал из шкафа защиты генератора 10MKA10 (II комплект). Неисправность в шкафу защиты | |
| Сигнал из шкафа 10BAC10GH001. Выключатель 10BAC10 в положении “Включено” | |
| Сигнал из шкафа 10BAC10GH001. Выключатель 10BAC10 в положении “Отключено” | |
| Сигнал из шкафа 10ASU03 зашит тр-ра блока 10BAT10 (I комплект). Срабатывание защиты трансформатора | |
| Сигнал из шкафа 10ASU03 зашит тр-ра блока 10BAT10 (I комплект). Неисправность в шкафу защиты | |
| Сигнал из шкафа 10ASU04 зашит тр-ра блока 10BAT10 (II комплект). Срабатывание защиты трансформатора | |
| Сигнал из шкафа 10ASU04 зашит тр-ра блока 10BAT10 (II комплект). Неисправность в шкафу защиты | |

Таблица сигналов с “монтажной” информацией

Устройство - Шкаф CFH01 РАС
ИЭУ - А1 - КОНТРОЛЛЕР РАС

Класс напряжения	Присоединение	Устройство	Диспетчерское наименование сигнала	Тип сигнала	Состояние	Статус	Модуль/Канал	Адрес	№ клеммы «+»	№ клеммы «-»
10 кВ	Генератор 10MKA10		Сигнал из шкафа защит генератора 10MKA10 (I комплект). Срабатывание защит генератора	BI	220vdc		DIS01 / IN00		:IN0+/XT2:1	:IN0-/XT2:2
10 кВ	Генератор 10MKA10		Сигнал из шкафа защит генератора 10MKA10 (I комплект). Неисправность в шкафу защит	BI	220vdc		DIS01 / IN01		:IN1+/XT2:3	:IN1-/XT2:4
10 кВ	Генератор 10MKA10		Сигнал из шкафа защит генератора 10MKA10 (II комплект). Срабатывание защит трансформатора	BI	220vdc		DIS01 / IN02		:IN2+/XT2:5	:IN2-/XT2:6
10 кВ	Генератор 10MKA10		Сигнал из шкафа защит генератора 10MKA10 (II комплект). Неисправность в шкафу защит	BI	220vdc		DIS01 / IN03		:IN3+/XT2:7	:IN3-/XT2:8
10 кВ	Генератор 10MKA10		Сигнал из шкафа 10BAC10GH001. Выключатель 10BAC10 в положении "Включено"	BI	220vdc		DIS01 / IN04		:IN4+/XT2:9	:IN4-/XT2:10
10 кВ	Генератор 10MKA10		Сигнал из шкафа 10BAC10GH001. Выключатель 10BAC10 в положении "Отключено"	BI	220vdc		DIS01 / IN05		:IN5+/XT2:11	:IN5-/XT2:12
110 кВ	Tr-p 10BAE10		Сигнал из шкафа 10ASU03 защит тр-ра блока 10BAT10 (I комплект). Срабатывание защит трансформатора	BI	220vdc		DIS01 / IN06		:IN6+/XT2:13	:IN6-/XT2:14
110 кВ	Tr-p 10BAE10		Сигнал из шкафа 10ASU03 защит тр-ра блока 10BAT10 (I комплект). Неисправность в шкафу защит	BI	220vdc		DIS01 / IN07		:IN7+/XT2:15	:IN7-/XT2:16
110 кВ	Tr-p 10BAE10		Сигнал из шкафа 10ASU04 защит тр-ра блока 10BAT10 (II комплект). Срабатывание защит трансформатора	BI	220vdc		DIS01 / IN08		:IN8+/XT2:17	:IN8-/XT2:18
110 кВ	Tr-p 10BAE10		Сигнал из шкафа 10ASU04 защит тр-ра блока 10BAT10 (II комплект). Неисправность в шкафу защит	BI	220vdc		DIS01 / IN09		:IN9+/XT2:19	:IN9-/XT2:20

Конфигурирование ПТК



Принципиальные схемы представляют собой схемы подключения сигналов к ПТК. Логика уходит в контроллер.

БД модулей УСО

Модуль **DIS024** Описание **ВI на 24 входа 220 VDC**

Входы модуля

Вход УСО	Тип сигнала	Тип УСО
IN00	BI	220vdc
IN01	BI	220vdc
IN02	BI	220vdc
IN03	BI	220vdc
IN04	BI	220vdc
IN05	BI	220vdc
IN06	BI	220vdc
IN07	BI	220vdc
IN08	BI	220vdc
IN09	BI	220vdc
IN10	BI	220vdc
IN11	BI	220vdc
IN12	BI	220vdc
IN13	BI	220vdc
IN14	BI	220vdc
IN15	BI	220vdc
IN16	BI	220vdc
IN17	BI	220vdc
IN18	BI	220vdc
IN19	BI	220vdc
IN20	BI	220vdc
IN21	BI	220vdc
IN22	BI	220vdc
IN23	BI	220vdc

Монтаж модуля

Клеммник УСО	Клемма УСО	Вход УСО	Полюс
	IN0+	IN00	+
	IN0-	IN00	-
	IN1+	IN01	+
	IN1-	IN01	-
	IN2+	IN02	+
	IN2-	IN02	-
	IN3+	IN03	+
	IN3-	IN03	-
	IN4+	IN04	+
	IN4-	IN04	-
	IN5+	IN05	+
	IN5-	IN05	-
	IN6+	IN06	+
	IN6-	IN06	-
	IN7+	IN07	+
	IN7-	IN07	-
	IN8+	IN08	+
	IN8-	IN08	-
	IN9+	IN09	+
	IN9-	IN09	-
	IN10+	IN10	+
	IN10-	IN10	-
	IN11+	IN11	+
	IN11-	IN11	-

Удалить Сохранить Выход

Конфигурирование ПТК

ИЭУ

Новый	Редактировать	Удалить	<input type="button" value="Состав"/>	Сигналы	Монтаж	Алгоритм	<input type="button" value="Выход"/>
-------	---------------	---------	---------------------------------------	---------	--------	----------	--------------------------------------

Обозначение	Описание	Устройство	Позиция на схеме	Обозначение устройства
A1_6-1	КОНТРОЛЛЕР ПРИСОЕДИНЕНИЙ КРУ-6 кВ 1 СЕКЦИЯ	Шкаф контроллеров присоединений КРУ-6 кВ 1-2	A1	KONT_PR_6-1

Состав модулей ИЭУ A1_6-1

Номер модуля	Тип модуля	Обозначение модуля	Описание модуля
1	BI10_B04	A1-3	BI 10 входов 220 VDC ВО 4 выхода NO/220
2	BI10_B04	A1-4	BI 10 входов 220 VDC ВО 4 выхода NO/220
3	BI10_B04	A1-5	BI 10 входов 220 VDC ВО 4 выхода NO/220

Подключение каналов ИЭУ A1_6-1

<input type="button" value="Не подключены"/>	<input type="button" value="Отключить"/>	<input type="button" value="Печать"/>	<input type="button" value="Выход"/>	
Обозначение модуля	Вход модуля	Назначение канала	Позиция сигнала	Наименование сигнала
A1-3	Bx01 BI 220vdc		QS1P02	КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 101 QS1P QS1P. ЗН включен
A1-3	Bx02 BI 220vdc		QS1P01	КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 101 QS1P QS1P. ЗН отключен
A1-3	Bx03 BI 220vdc		QS1P03	КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 101 QS1P QS1P. ВЗ в рабочем положении
A1-3	Bx04 BI 220vdc		QS1P04	КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 101 QS1P QS1P. ВЗ в контрольном
A1-3	Bx05 BI 220vdc			
A1-3	Bx06 BI 220vdc			КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 105 TV1P TV1P. ЗН отключен
A1-3	Bx07 BI 220vdc			КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 105 TV1P TV1P. ВЗ в рабочем положении
A1-3	Bx08 BI 220vdc			КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 105 TV1P TV1P. ВЗ в контрольном
A1-3	Bx09 BI 220vdc			КРУ-6 кВ 1 секция Ячейка 105 TV1P TV1P. Земля в сети 6 кВ



Автоматическое формирование монтажа и схем

Монтаж модулей ИЭУ А1_6-1


Обновить	Клеммник YCO	Выбрать клеммы	Задать клеммы	Печать	На схему	Шаг <input type="button" value="10"/>
<input type="checkbox"/> С учетом обозначения модуля						
Модуль YCO	Вход модуля	Клеммник YCO	Клемма YCO	Марка провода	Клеммник шкафа	Сигнал
A1-3	Вых01+	X1	1	9986611	XT5:1	
A1-3	Вых01-	X1	2	9986811	XT5:2	
A1-3	Вых02+	X1	3	9987011	XT5:3	
A1-3	Вых02-	X1	4	9987211	XT5:4	
A1-3	Вых03+	X2	1	9987411	XT5:5	
A1-3	Вых03-	X2	2	9987611	XT5:6	
A1-3	Вых04+	X2	3	9987811	XT5:7	
A1-3	Вых04-	X2	4	9988011	XT5:8	
A1-3	Bx01+	X3	1	QS1P-X01	XT3:1	QS1P. ЗН включен
A1-3	Bx02+	X3	2	QS1P-X02	XT3:2	QS1P. ЗН отключен
A1-3		X3	3	102-AC	XT2:3	
A1-3	Bx03+	X4	1	QS1P-X03	XT3:3	QS1P. ВЭ в рабочем положении
A1-3	Bx04+	X4	2	QS1P-X04	XT3:4	QS1P. ВЭ в контрольном положении
A1-3		X4	3	102-AC	XT2:3	
A1-3	Bx05+	X5	1	9990811	XT3:5	
A1-3	Bx06+	X5	2	TV1P-X02	XT3:6	TV1P. ЗН отключен
A1-3		X5	3	102-AC	XT2:3	
A1-3	Bx07+	X6	1	TV1P-X03	XT3:7	TV1P. ВЭ в рабочем положении
A1-3	Bx08+	X6	2	TV1P-X04	XT3:8	TV1P. ВЭ в контрольном положении
A1-3		X6	3	102-AC	XT2:3	
A1-3	Bx09+	X7	1	TV1P-X07	XT3:9	TV1P. Земля в сети 6 кВ
A1-3	Bx10+	X7	2	TV1P-X07	XT3:10	TV1P. Земля в сети 6 кВ
A1-3		X7	3	102-AC	XT2:3	
A1-4	Вых01+	X1	1	W1-Y01	XT5:9	W1. Команда включить
A1-4	Вых01-	X1	2	W1-Y0+	XT5:10	W1. Команда включить
A1-4	Вых02+	X1	3	W1-Y02	XT5:11	W1. Команда отключить
A1-4	Вых02-	X1	4	W1-Y0+	XT5:12	W1. Команда отключить
A1-4	Вых03+	X2	1	9971011	XT5:13	
A1-4	Вых03-	X2	2	9971211	XT5:14	
A1-4	Вых04+	X2	3	9971411	XT5:15	
A1-4	Вых04-	X2	4	9971611	XT5:16	
A1-4	Bx01+	X3	1	W1-X01	XT3:11	W1. Выключатель включен
A1-4	Bx02+	X3	2	W1-X02	XT3:12	W1. Выключатель отключен

Клемма шкафа: Найдена по сигналу Добавлена со схемы вручную Задана вручную

Формирование описания главной схемы

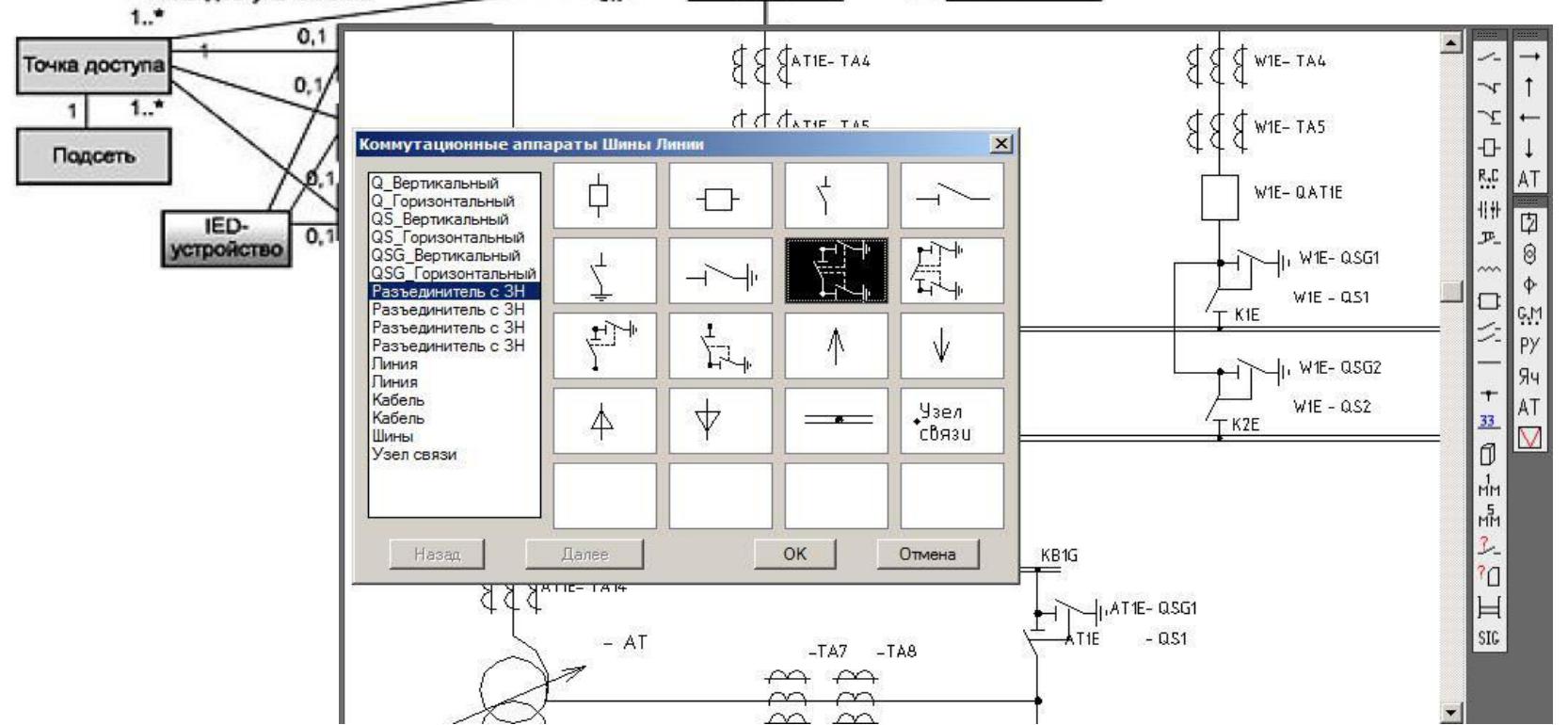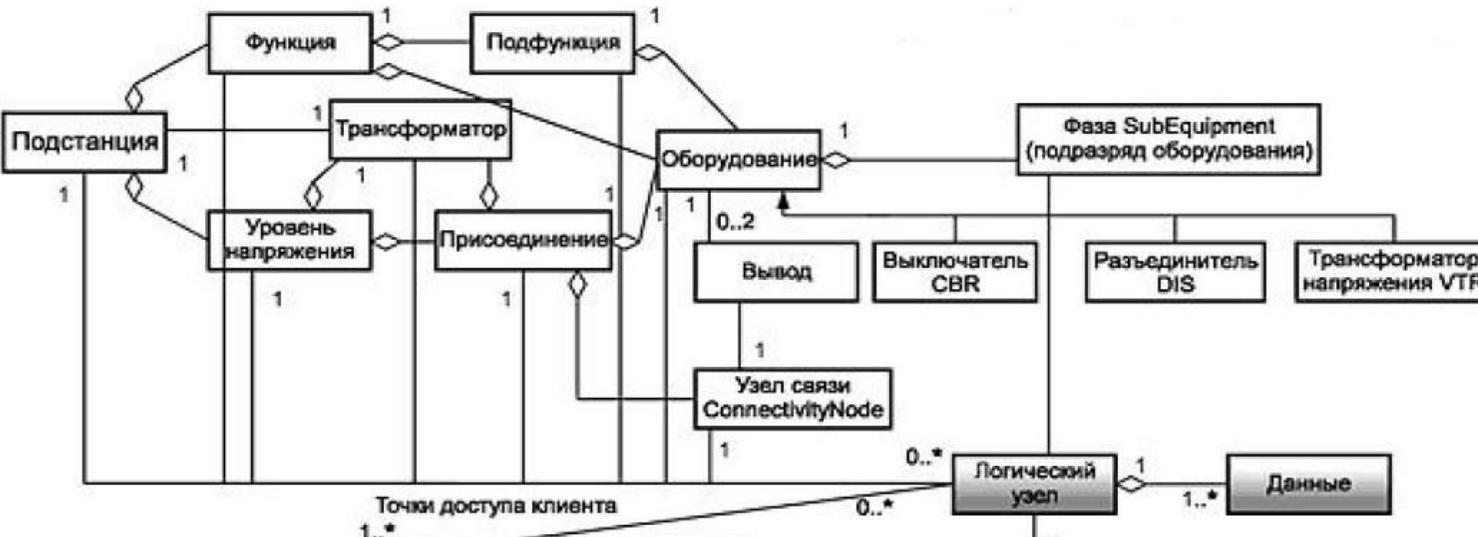

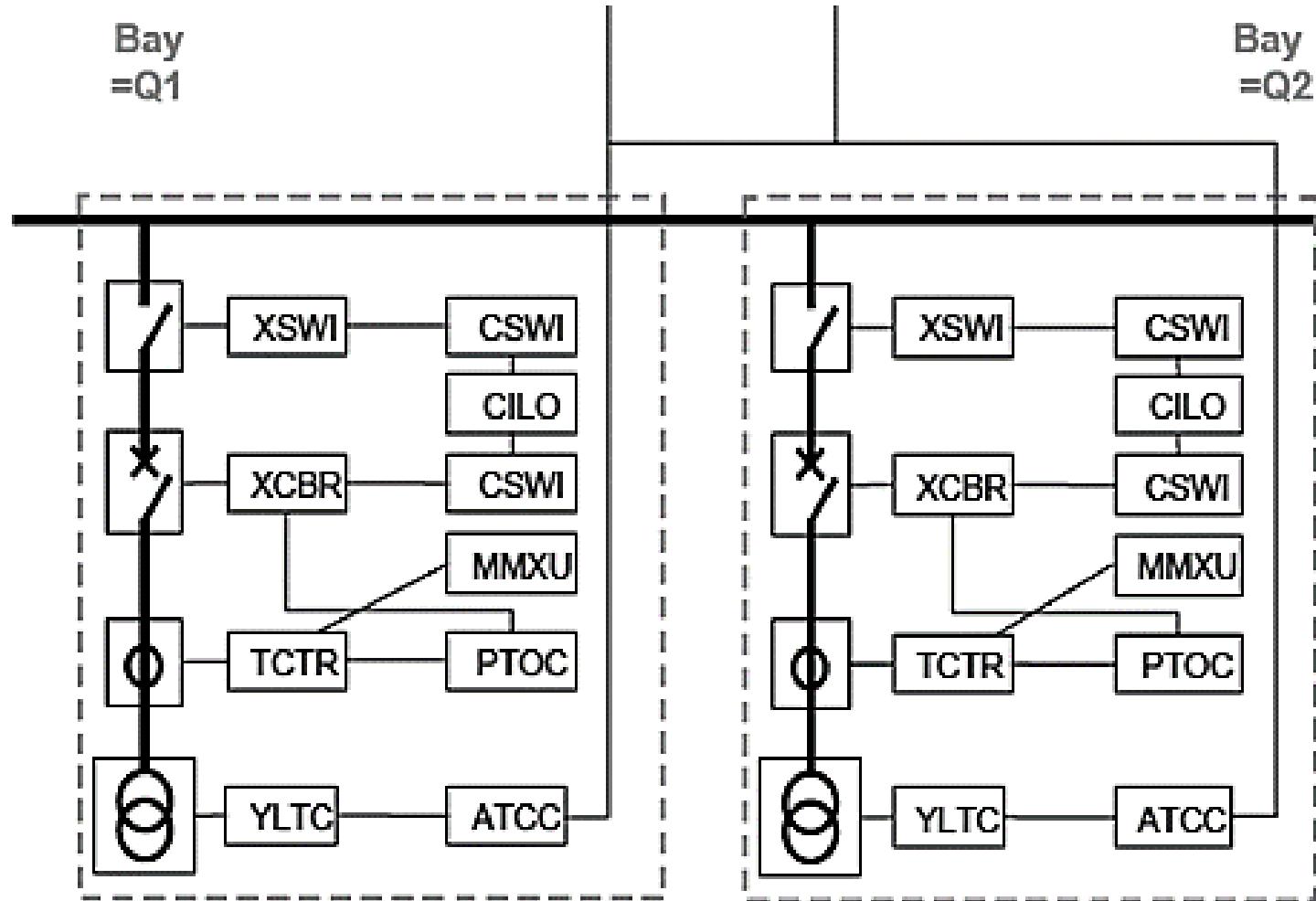Связь логических узлов и первичного оборудования



Формирование сигналов для первичного оборудования


Список сигналов

		<input type="button" value="Новый"/>	<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Задать поле"/>	<input type="checkbox"/> Копировать		<input checked="" type="radio"/> все	<input type="radio"/> выбранные	<input type="checkbox"/> Сортировать		<input checked="" type="radio"/> по сигналу	<input type="radio"/> по каналу
				из W1 в								
Обозначение	РУ	Присоединение	Оборудование	Наименование сигнала			Тип	Состояние	Статус	Канал УСО		
QS1P04	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 101	QS1P	QS1P. ВЭ в контролльном положении			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-3 / Bx04		
QS1P03	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 101	QS1P	QS1P. ВЭ в рабочем положении			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-3 / Bx03		
QS1P02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 101	QS1P	QS1P. ЗН включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-3 / Bx01		
QS1P01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 101	QS1P	QS1P. ЗН отключен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-3 / Bx02		
##W1-X01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Выключатель включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx01		
##W1-X02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Выключатель отключен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx02		
##W1-X03	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. ВЭ в рабочем положении			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx03		
##W1-X04	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. ЗН включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx04		
##W1-Y01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Команда включить			BO	HO/220v		A1_6-1 / A1-4 /		
##W1-Y02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Команда отключить			BO	HO/220v		A1_6-1 / A1-4 /		
##W1-X06	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Неисправность МПТ			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx06		
##W1-X05	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Пружина взведена			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx05		
##W1-X07	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 102	W1	W1. Управление из АСУ ТП			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-4 / Bx07		
##W2-X01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Выключатель включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx01		
##W2-X02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Выключатель отключен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx02		
##W2-X03	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. ВЭ в рабочем положении			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx03		
##W2-X04	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. ЗН включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx04		
##W2-Y01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Команда включить			BO	HO/220v		A1_6-1 / A1-5 /		
##W2-Y02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Команда отключить			BO	HO/220v		A1_6-1 / A1-5 /		
##W2-X06	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Неисправность МПТ			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx06		
##W2-X05	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Пружина взведена			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx05		
##W2-X07	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 103	W2	W2. Управление из АСУ ТП			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-5 / Bx07		
##W3-X01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. Выключатель включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-6 / Bx01		
##W3-X02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. Выключатель отключен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-6 / Bx02		
##W3-X03	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. ВЭ в рабочем положении			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-6 / Bx03		
##W3-X04	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. ЗН включен			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-6 / Bx04		
##W3-Y01	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. Команда включить			BO	HO/220v		A1_6-1 / A1-6 /		
##W3-Y02	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. Команда отключить			BO	HO/220v		A1_6-1 / A1-6 /		
##W3-X06	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. Неисправность МПТ			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-6 / Bx06		
##W3-X05	KРУ-6 кВ 1	Ячейка 104	W3	W3. Пружина взведена			BI	220vdc		A1_6-1 / A1-6 / Bx05		

Информационная модель для комплексного хранения информации



Разработка алгоритмического обеспечения

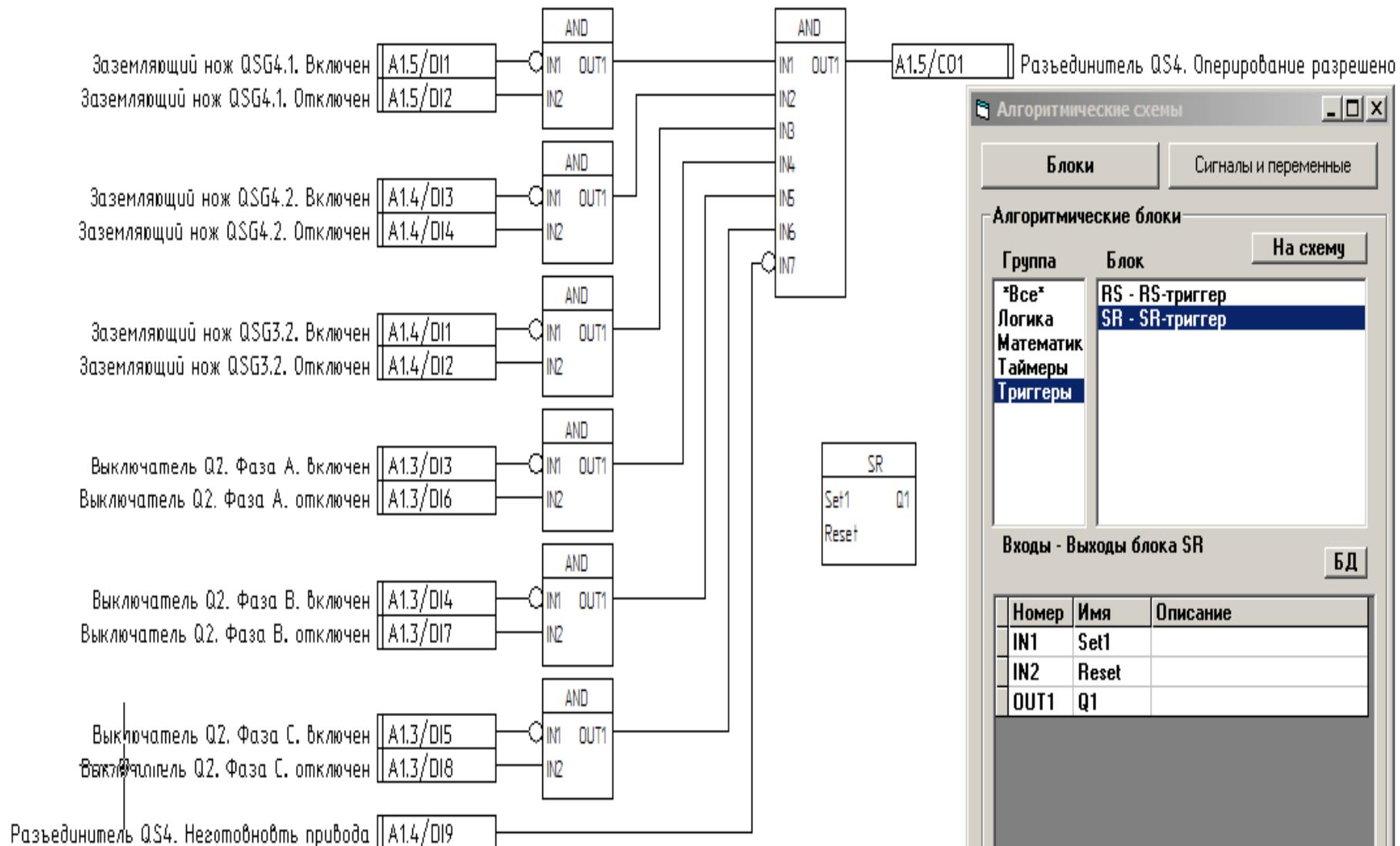

Принципиальные электрические схемы позволяют формировать как монтажную документацию, так и таблицы подключения сигналов ПТК.

Использование специализированных средств для конфигурирования ПТК, позволяет автоматизировать процесс формирования принципиальных схем на основе таблиц подключения входных и выходных сигналов.

Средства автоматизации проектирования и базы данных проекта могут быть полезны не только на этапе проектирования, но и в ходе пусконаладочных работ, а также при эксплуатации АСУ ТП для оперативного поиска информации по подключению сигналов.